

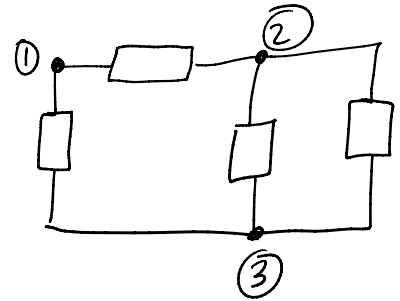
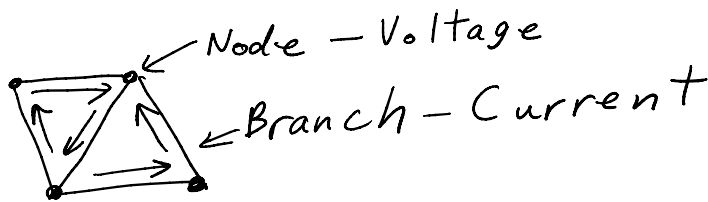


# Discussion 1

Friday, April 1, 2022 8:10 PM

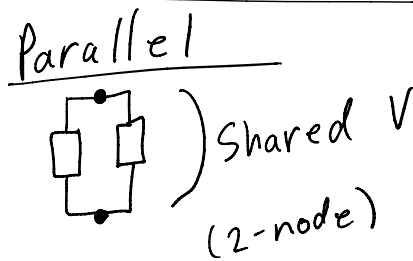

Resistor		$V = IR$	Dissipates Energy
Capacitor		$I = C \frac{dV}{dt}$	Stores Energy E-field
Inductors		$V = L \frac{dI}{dt}$	Stores Energy B-field
Voltage Source			
Current Source			

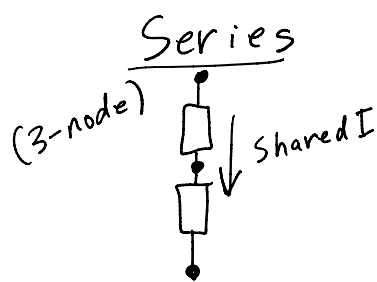

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$



$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

3-2

# Passive Sign Convention

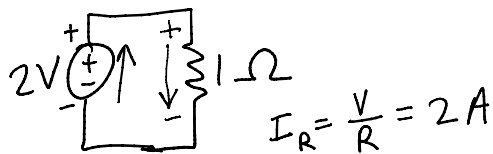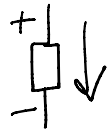


$$P = IV$$

$$P_R = 2 \cdot 2 = 4W$$

$$P_S = 2 \cdot (-2) = -4W$$

$$E = \int P dt$$

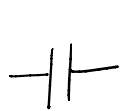

$$I = C \frac{dV}{dt}$$

$$P_c = C \frac{dV}{dt} V$$

$$\int P_c dt = C \int V dV$$



$$E_c = \frac{1}{2} C V^2$$

$$V = L \frac{dI}{dt}$$

$$P_L = I L \frac{dI}{dt}$$


$$\int P_L dt = L \int I dI$$

$$E_L = \frac{1}{2} L I^2$$

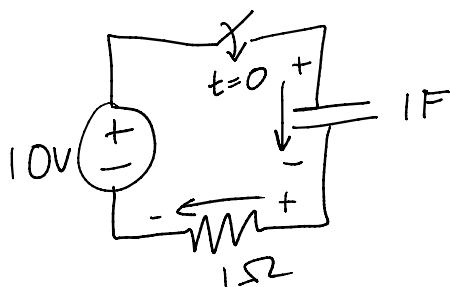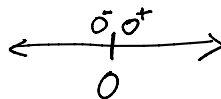


$$V_{C0^-} = 0V \quad V_{C0^+} = 0V \quad V_{C\infty} = 10V$$
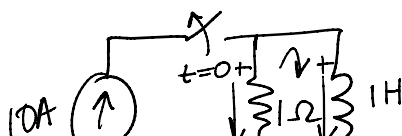
$$V_{R0^-} = 0V \quad V_{R0^+} = 10V \quad V_{R\infty} = 0V$$







$$I_{L0^-} = 10A \quad I_{L0^+} = 10A \quad I_{L\infty} = 0A$$
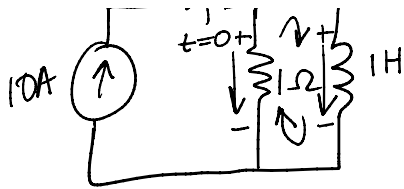
$$I_{R0^-} = 10A \quad I_{R0^+} = -10A \quad I_{R\infty} = 0A$$



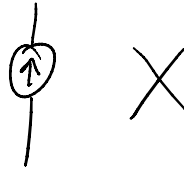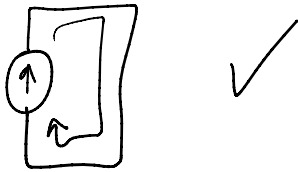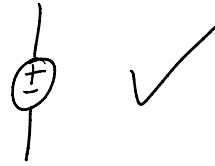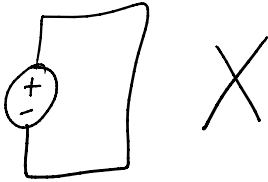
$$I_{R0^-} = 0A \quad I_{R0^+} = -10A \quad I_{R\infty} = 0A$$


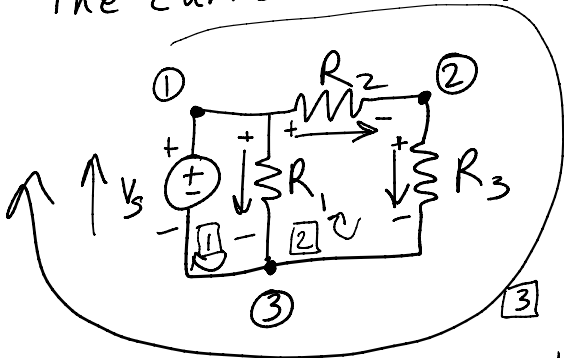
## Kirchoff's Current Law (KCL)

The current coming in to a node = current coming out



$$\textcircled{1} I_s = I_1 + I_2$$

$$\textcircled{2} I_2 = I_3$$

$$\textcircled{3} I_1 + I_3 = I_s$$

## Kirchoff's Voltage Law

The sum of voltage increases = sum of voltage drops for a loop.

$$\textcircled{1} V_s = V_1$$

$$\textcircled{2} V_1 = V_2 + V_3$$

$$\textcircled{3} V_s = V_2 + V_3$$